


Modelarea/simularea circuitelor logice combinaționale MUX și DCD

1. Modelarea unui MUX 2:1 (multiplexor cu 2 intrări de date și una de selecție)

În multe situații intervine necesitatea efectuării mai multor transmițeri de informații pe un același canal. Cum acest lucru nu se poate face simultan, se recurge la o partajare în timp a aceluși canal. Această acțiune de partajare este denumită **multiplexare**. Ea are ca operație inversă **demultiplexarea**, în cadrul căreia un semnal sosit pe o cale unică este dispersat pe mai multe căi derivație.

Multiplexorul oferă posibilitatea de selecție a uneia dintre intrările de date ce va fi canalizată spre ieșire. Această selecție se realizează cu un număr de intrări de selecție care să asigure toate variantele de selecție egale în număr cu numărul intrărilor de date.

 - a) **Schema bloc** a unui multiplexor cu 2 linii intrări de date (i_0 , i_1), cu o linie de ieșire date (out) și cu o linie intrare de selecție (sel) este prezentată mai jos.



b) Tabelul de adevăr


Circuitul este astfel construit încât, când semnalul de selecție **$sel=0$** , la ieșire se va afla valoarea semnalului **i_0** , iar când **$sel=1$** , la ieșire se va afla valoarea semnalului **i_1** . Deci **sel** , în acest caz, este o variabilă de 1 bit ce poate cunoaște două stări logice care sunt totodată stări de selecție pentru cele două intrări de date.

<i>Input</i>	<i>Output</i>
<i>sel</i>	<i>out</i>
<i>0</i>	<i>i₀</i>
<i>1</i>	<i>i₁</i>

c) Funcția logică executată de către MUX:


$$out = i_0 \cdot \overline{sel} + i_1 \cdot sel$$

 d) Structura multiplexorului poate fi realizată cu două porți logice AND, un inversor și o poartă OR, conform schemei logice de mai jos.



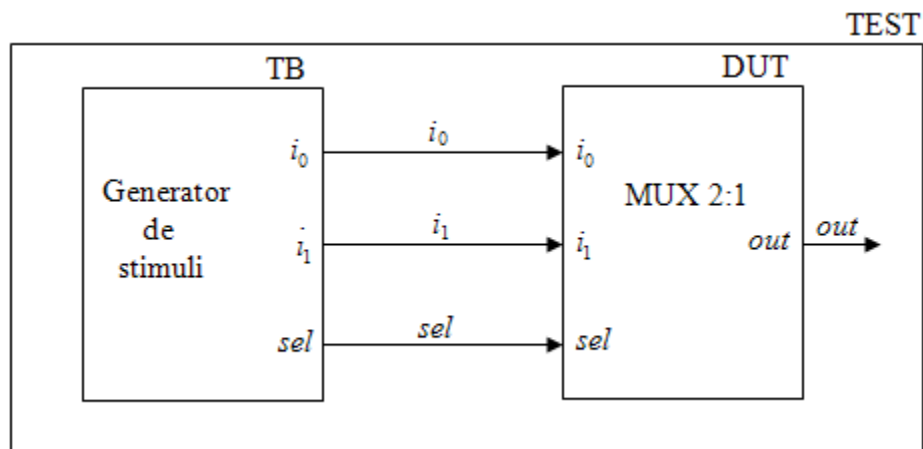e) Schema bloc a dispozitivului de simulare

Obiectul simulării de față este multiplexorul MUX 2:1, botezat DUT (*Device Under Test*). Simularea se face cu ajutorul semnalelor de test (stimuli) generate de un generator de stimuli botezat TB (*Test Bench*). Reprezentarea bloc a celor două dispozitive logice este dată mai jos. Legăturile dintre aceste două blocuri sunt asigurate de blocul TEST cu rol de părinte. În desen sunt prezentate denumirile porturilor de intrare și de ieșire, precum și denumirile firelor de legătură. Sensul circulației stimulilor pe fire este de la blocul TB spre blocul DUT.



f) Codul Verilog scris pentru descrierea și simularea multiplexorului MUX 2:1

Pentru modelarea comportamentală a multiplexorului s-a folosit instrucțiunea de atribuire continuă **assign**, în două variante:

- în var.1, cu utilizarea operatorilor "&", "~" și "|" (denumiți AND, INV și respectiv OR) și
- în var.2, prin utilizarea operatorului condițional "?", prin care variabilei **out** i se atribuie valoarea lui **i0** dacă **sel=true** = 1, respectiv a lui **i1** dacă **sel=false** = 0).

- **Descrierea comportamentală a multiplexorului MUX 2:1.** Descrierea este conținută în modulul de mai jos botezat **mux**. Acest modul se va salva în fișierul denumit **mux.v**, în directorul proiectului.

Varianța 1 de modelare, cu utilizarea operatorilor "&" "~" și "|".

```
1 //Descrierea structurala a multiplexorului de 2 biti. Versiunea 1
2 module mux1 (i0, i1, sel, out);
3
4 input i0, i1, sel;
5 output out;
6
7 assign out = (i0 & (~sel)) | (i1 & sel);
8
9 endmodule
```

Varianța 2 de modelare, cu utilizarea operatorului condițional "?".

```
1 //Descrierea structurala a multiplexorului de 2 biti, versiunea 2
2 module mux2 (i0, i1, sel, out);
3
4 input i0, i1, sel;
5 output out;
6
7 assign out = (sel) ? i1 : i0; // s-a folosit operatorul conditional
8
9 endmodule
```

- **Descrierea comportamentală a Test Bencher-ului TB.** Descrierea este conținută în modulul botezat **test_bench_mux** de mai jos. Acest modul se va salva în fișierul denumit **test_bench_mux.v**, în directorul proiectului.

```
1  module test_bench_mux (i0, i1, sel);
2
3  parameter per = 5; // semi-perioada de ceas pentru gen. stimuli
4  output i0, i1, sel;
5
6  reg [2:0] counter;
7  reg clk;
8
9  initial
10 begin
11     clk = 0;
12     counter = 0;
13 end
14
15 always @( posedge clk )
16 begin
17     if (counter == {3{1'b1}})
18     begin
19         $stop;
20     end
21     else
22     begin
23         counter = counter + 1;
24     end
25 end
26
27 assign i0 = counter[0];
28 assign i1 = counter[1];
29 assign sel = counter[2];
30
31 always
32     #per clk = ~clk;
33
34 endmodule
```

- Modulul **test_mux1** reprezintă descrierea structurală în cod Verilog, de nivel superior, a conexiunilor dintre blocurile DUT și TB. Fișierul modulului se salvează sub numele de **test_mux1.v** în directorul proiectului.

În acest modul părinte, modulele blocurilor DUT și TB apar instanțiate (citate) sub denumirile *mux1 DUT* și respectiv *test_bench_mux BT*.

În cazul simulării variantei 2 de MUX (varianta cu utilizarea operatorului condițional "?") se va utiliza un modul părinte *test_mux2*, în care modulul blocului DUT trebuie să apară instanțiat (citat) sub denumirea *mux2 DUT*.


Observație

În parantezele înscrise după instanțe sunt reprezentate conexiunile în stilul mapării după nume (*named mapping*). De exemplu, în cazul instanței *mux DUT*, înscrisul **.a(a)** reprezintă o conexiune prin care portul **a** al *mux*-ului este legat la firul **a** (numele **a** al firului e înscris între paranteze). Pentru ușurința consemnării conexiunilor și evitarea unor adresări greșite, se recomandă ca scrierea liniilor lor de cod să se facă cu consultarea schemei bloc.

```

1  /* Instantierea modulelor test_bench_mux
2     si mux1 in modulul test_mux1 */
3  module test_mux1();
4
5     parameter per = 5;
6
7     //wire i0, i1, sel, out;
8
9     test_bench_mux #(per) TB (
10         .i0(i0),
11         .i1(i1),
12         .sel(sel)
13     );
14
15     mux1 DUT (
16         .i0(i0),
17         .i1(i1),
18         .sel(sel),
19         .out(out)
20     );
21
22 endmodule

```

 

Pe diagramă, se observă că semnalul **sel** ia valoarea bitului *counter* [2] în vreme ce biții *counter* [1] și *counter* [0] sunt atribuiți intrărilor *i₁* și respectiv *i₀* de date.

Modelarea unui decodificator DCD 3:8

Decodificatoarele sunt circuite logice combinaționale, cu n intrări și 2^n ieșiri, la care fiecărei combinații distincte a celor n semnale binare de intrare îi corespunde aducerea în stare activă (1 logic) a uneia dintre cele 2^n ieșiri. Conform tabelului de adevăr de mai jos corespundătoare decodificatorului DCD 3:8, valoarea 1 este generată doar pe ieșirea (Output) O_i al cărei indice zecimal este echivalentul secvenței binare a celor trei biți de intrare, pe celelalte ieșiri fiind generată starea 0 (zero) logic.

a) Tabelul de adevăr

Input			Output							
i_2	i_1	i_0	O_7	O_6	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

b) Funcția logică:

$$out = \bar{i}_0 \bar{i}_1 \bar{i}_2 + \bar{i}_0 \bar{i}_1 i_2 + \bar{i}_0 i_1 \bar{i}_2 + \bar{i}_0 i_1 i_2 + i_0 \bar{i}_1 \bar{i}_2 + i_0 \bar{i}_1 i_2 + i_0 i_1 \bar{i}_2 + i_0 i_1 i_2$$

c) Codul verilog

- Descrierea comportamentală în cod Verilog a decodificatorului DCD 3:8 este cuprinsă în corpul modului botezat **dec**, salvat sub numele de fișier **dec.v**.

```

1 //Descrierea comportamentala a unui decodificator 3:8
2 module dec (in, enable, out);
3     input [2:0] in; // dimensiunea liniei de adresare
4     input enable;
5     output [7:0] out; // dimensiunea liniei de cuvânt
6
7     reg [7:0] out; // intrucat out trebuie memorat, e ales de tip reg
8
9     always @(in or enable) // <in> si <enable> sunt variabilele senzitive
10        if (enable) out <= (1'b1 << in); /*cand enable=1, out e asignat cu un numar ce are
11                                           un singur bit 1, pozitionat la stanga de <in> ori */
12        else out <= 8'b0; //daca enable=0, cei 8 biti ai lui out sunt pusi pe 0
13 endmodule

```

- Descrierea comportamentală în cod Verilog a generatorului TestBench (TB) de 3 stimuli este prezentată în modulul **tb_dec**, salvat în fișierul **tb_dec.v**.

```
1  module tb_dec (in, enable); // identificatorul (lista porturilor)
2
3  parameter per = 5; // 5 unitati de timp ptr. semi-perioada de clock
4
5  output[2:0] in; // cei trei biti stimuli trimisi decodificatorului
6  output enable; // intrarea de autorizare decodificator
7
8  reg [3:0] counter; // trebuie sa fie de tip reg
9  reg clk; // trebuie sa fie de tip reg
10
11  initial // blocul begin/end dupa initial se executa o singura data
12  begin
13      clk = 0;
14      counter = 0;
15  end
16
17  always @( posedge clk )
18  begin
19      if (counter == {4{1'b1}}) // cand cei 4 biti ai lui counter sunt 1111
20      begin
21          $stop; // e rulat taskul $stop care stopeaza procesul de simulare
22      end
23      else
24      begin
25          counter = counter + 1; // altfel se incrementeaza cu 1 vectorul counter
26      end
27  end
28
29  assign in[0] = counter[0]; //bitul LSB al lui counter e atribuit bitului LSB al lui in
30  assign in[1] = counter[1];
31  assign in[2] = counter[2];
32  assign enable = counter[3]; //enable = bitul MSB counter
33
34  always
35      #per clk = ~clk; /* comutare clock in starea complementara,
36                          la intervale de 5 unitati de timp */
37
38  endmodule
```


- Codul Verilog al modulului părinte **test_dec**, care realizează structura conexiunilor dintre instanțele modulelor copii/fii **dec** și **tb_dec**, este prezentat mai jos. Modulul se va salva într-un fișier sub numele **test_dec.v**. Acest modul, pentru calitatea lui de părinte, este cel ce va trebui selectat în procedura de simulare în ModelSim.


```

1  module test_dec();    // Modulul de instantiere. Nu are parametri.
2      parameter per = 5; // per e declarata parametru si atribuita cu valoarea 5
3
4      wire[2:0] in;      // semnalele de adresare DCD
5      wire enable;      // semnalul enable de autorizare DCD
6      wire[7:0] out;     // dimensiunea de 8 biti a liniilor de cuvânt
7
8      tb_dec #(per) TB (.in(in),.enable(enable)); // portul < .in > se lega la firul < (in) >
9
10     dec DUT (.in(in),.enable(enable),.out(out));
11
12 endmodule

```

 La simulare în ModelSim s-a obținut diagrama **wave** de mai jos. Se poate observa că, abia după ce **counter** devine egal cu secvența binară 1000, variabila **enable** devine 1 și autorizează decodificatorul să lucreze. Din acel moment (75 ps), secvența celor trei biți **in[2], in[1], in[0]** activează pe rând liniile de cuvânt reprezentate de variabila vector **out**.



În continuare, este prezentat modulul unei variante de decodificator 3:8 care conține în corpul său și generarea stimulilor necesari. Modulul a fost botezat **decoder**.

Prin task-urile **\$display** și **\$monitor** înscrise în liniile de cod 8 și 9, se prevede afișarea, în panoul **Transcript** din fereastra aplicației ModelSim, a valorilor variabilelor de intrare și de ieșire. Momentele de afișare sunt stabilite cu întârzieri între ele de 1 ps.


```
1  module decoder(); // decodificator 3:8 (3 intrari : 8 iesiri)
2
3      reg [2:0] in; // cele 3 intrari ale DCD
4      reg [7:0] out; // cele 8 iesiri ale DCD
5
6      initial
7      begin
8          $display("Time\t out[b]\t\t in[b]\t\t in[d]"); // afiseaza capul de tabel
9          $monitor("%g\t %b\t %b\t %d", $time,out,in,in); // afiseaza valorile semnalelor
10         #1 in = 3'b000;
11         #1 in = 3'b001;
12         #1 in = 3'b010;
13         #1 in = 3'b011;
14         #1 in = 3'b100;
15         #1 in = 3'b101;
16         #1 in = 3'b110;
17         #1 in = 3'b111;
18     end
19
20     always @(in) out = (1'b1 << in);
21 endmodule
```

Transcript			
# Time	out[b]	in[b]	in[d]
# 0	xxxxxxxx	xxx	x
# 1	00000001	000	0
# 2	00000010	001	1
# 3	00000100	010	2
# 4	00001000	011	3
# 5	00010000	100	4
# 6	00100000	101	5
# 7	01000000	110	6
# 8	10000000	111	7

Întocmit,
Îndrumător lucr. lab. ing. Hurubeanu Ștefan Valeriu
Brașov, la 27 febr. 2012.